# Der 20=Watt=Sender c

(27,2 bis 33,3 MHz)

Bom 26. 4. 39

## Inhalt

|      |                                  | Zeite          |
|------|----------------------------------|----------------|
| I.   | Gegenstand und Frequenzbereich   | 5              |
| II.  | Technischer Aufbau               |                |
|      | A. Außerer Aufban                | 5              |
|      | B. Stromquellen                  |                |
|      | C. Innerer Aufbau                | 7              |
|      | a) Das vereinfachte Schaltbild   |                |
|      | b) Das Schaltbild                |                |
|      | c) Der Montageplan               | 14             |
| 111. | Bedienung                        |                |
|      | A) Raften ber Betriebsfrequengen |                |
| ***  |                                  |                |
|      | Behandlung und Pflege            |                |
| V.   | Prüfung                          | 18             |
| VI.  | Biederherstellung                |                |
| VII. | Zahlenangaben                    | 20             |
| III. | Teilliste                        | 21             |
|      |                                  |                |
|      | Unlagen                          |                |
| I.   | Applibungen                      | Anlage 1 und 2 |
|      | 1. Borberanficht                 | Bilb 1         |
|      | 2. Ansicht von hinten            | Bilb 2         |
|      | 3. Ansicht von unten             | Bild 3         |
| II.  | Schaltbilber                     |                |
|      | 1. Bereinfachtes Echalibild      | Anlage 3       |
|      | 2. Edalibilb                     | Anlage 4       |
|      | 3. Montageplan                   | Unlage 5       |

### I. Gegenstand und Frequenzbereich

1. Der 20. Watt-Sender e ift ein Ultrafurzwellensender mit eigenerregter Steuerstufe, Berdopplungsstufe, Leiftungsstufe, Untennenstufe und Modulationsverstärkerstufe.

Der Gender ift fur bie Betriebsarten:

»Telegrafie tonend« und »Telefonie«

eingerichtet.

Gur ben Genbebetrieb find erforderlich:

Für Keizung: 12-Volt-Sammler (Kraftwagensammler). Für Anodenspannung: Umformer U. 20a2 (angetrieben aus Kraftwagensammler).

Der Sender arbeitet in Verbindung mit dem Ultrafurzwellen Empfänger c 1 (Ukw. E. c 1) bei Sendes und Empfangsbetrieb sowie bei Wechselbetrieb. Gleichzeitig kann noch ein zweiter Empfänger an den Sender angeschlossen werden.

Frequenzbereich: 33 300 . . . 27 200 kHz

(9 ... 11 m).

Epphezeichnung: 20 W.S.c

### II. Technischer Aufbau

### A. Außerer Aufbau

- 2. Das Gerät ist spriswasser- und staubdicht in einem Panzerholzkasten eingebaut.
- 3. Der Deckel bes Raftens, ber bie Aufschrift "20 W. S. c. trägt, schließt ben Sender vorderseitig ab und ist nach lösen ber beiden Berschlüsse abnehmbar.
- 4. Auf der Frontplatte (vgl. Anlage 1, Bild 1) find folgende Bedienungsmittel angeordnet:

#### a) Im Unterteil:

| u) 3 u   | Teil | m-                  |  |
|--|------|---------------------|--|
| Buchsen »Mifr.« jum Anschluß bes Mifrofones  |      |                     |  |
| Buchsen »Taste« zum Anschluß der Taste<br>Buchsen »z. Empf. II« (unverwechselbar) zum Anschluß des   | Ā    |                     |  |
| zweiten Empfängers   | A    | 8                   |  |
| suchen »z. Empf. I (unberwechselbar) zum Anschluß des Empfängers   | A    | 9                   |  |
| blauen Marke bei 12 Bolt für die Beiglpannung und einer blauen Marke bei 375 Bolt für die Anobenspannung   | J    | 2                   |  |
| Betriebsartenschalter mit den Stellungen »Aus — Telefonie — Empfang — Telegr. tön.«  | S    | 1                   |  |
| Steder (rund) fünffach (für versenkten Einbau) mit den Siffern 1 bis 5 ("A, + H, — H, — A«) und dem mittleren Steder für die Relaisader) für das Verbindungsfabel fünfadrig    | A    | 10                  |  |
| b) Im Dberteil:  |      |                     |  |
| Stedanschuß (breipolig für ben Frequengprüfer b)   | A    | 1                   |  |
| Cichforreftur  | K    |                     |  |
| Beide Teile zugänglich nach Abschrauben ber mit "Frequenz-<br>Prüfer" bezeichneten Abbechplatte.   |      |                     |  |
| Sfala zur Frequenzeinstellung »Teilstrich × 100 = kHz«   | )    |                     |  |
| zwei mit »Fest/Lose« bezeichnete Rasieinrichtungen für zwei Frequenzen »I« und »II« abwechselnd sichtbar unter zwei Fenstern nach Einstellung der jeweilig gerasteten Frequenz | I    | ζ 9<br>ζ 15<br>ζ 22 |  |
| Drehfnopf »Frequenzeinstellung«  |      | ~                   |  |
| Sandgriff jum Berausziehen bes Genbers aus bem Raften  | ,    |                     |  |
| Untennenstrommesser (01 Amp.)  | J    | 1                   |  |
| Drehfnopf »Antennenabstimmung«   | K    |                     |  |
| zwei Duchlenpaare (unverwechselbar) "Untenne Sender — Empf. «  | 17   | 23                  |  |
| 1. Buchsenhaar zum Anschluß ber Antenne und bes Gegengewichtes an ben Sender   | Δ    | 2                   |  |
| 2. Buchjenpaar zur Verbindung der Antenne und des Gegen.   |      |                     |  |
| gewichtes mit dem Empfänger  |      |                     |  |
| Roppig.« bezeichneten Abdectplatte   | A    | 4                   |  |
| Der Genoer ist nach Loien der vier rotumrandeten Schrau  | herr | ana                 |  |
| bem Gehäuse herausnehmbar. Durch eine Gummidichtung ist das bes Senders staub. und sprigmafferdicht abgeschloffen.   | In   | nere                |  |

#### B. Stromquellen

- 5. Als Anobenspannungequelle bient ber Umformer U. 20a 2; jum Betrieb find etwa 375 Bolt bei einem Anobenstrom von etwa 130 mA erforderlich.
- 6. Die Beigspannung für die Röhren des Senders und die Betriebs. spannung für das Mifrofon liefert der 12-Bolt-Kraftwagensammler; er bient gleichzeitig auch zur Speisung des Umformers.
- 7. Jur Berbindung zwischen Sender und Umformer dient ein Berbindungskabel fünfadrig mit einer Kniesteckbuchse (rund) fünffach zum Anschluß an den Sender, während das andere Ende einen Stecker (rund) fünffach zum Anschluß an den Umformer trägt. Die mittlere Aber (Ziffer 3) ist die Relaisader, über die bei Stellung »Telesonie und Telegr. tön. « des Bertriebsartenschalters S 1 der Umformer eingeschaltet wird.
- 8. Jur Verbindung zwischen Sammler und Umformer ist ein zweisadriges Kabel vorgesehen. Es wird mit den beiden Kabelschuhen » + « (rot) und » « (blau) an den Sammler angeschlossen, das andere Ende wird mit seinem zweipoligen unverwechselbaren Stecker mit dem Umsformer verbunden.

### C. Innerer Aufbau

9. Der Sender ift, entsprechend dem außeren Aufbau, in zwei Baugruppen aufgeteilt (Anlage 2), in Oberteil und Unterteil.

Das Oberteil (Anlage 2, Bilb 2) ift in brei Rammern unterteilt.

Es befinden sich:

#### In ber rechten Rammer

bie Steuerstufe, die aus der Steuerröhre E 1, dem Schwingkreis H 1, K 9 und den Ankopplungskondensatoren K 6, K 6a, K 7, K 8, K 10 und K 11 besteht und die Hochfrequenzschwingungen erzeugt; Schwingkreis und Kondensatoren sind in eine allseitig abgeschirmte Kammer eingebaut, während die Steuerröhre E 1 durch ein besonderes Winkelblech ringsum abgeschirmt ist.

#### In ber mittleren Rammer

die Berdopplungsstufe mit der Röhre E 2 und dem Schwingfreiß H 2, K 15. Sie dient zur Berdopplung der in der Steuerstufe erzeugten Grundschwingungen und erzeugt badurch die Sendefrequenzen.

#### In ber linten Rammer

bie Leistungsstufe mit den beiden im Gegentakt arbeitenden Leistungs, röhren E3 und E4 und dem Schwingkreis H3, H5, K22. Sie verstärkt die Hochfrequenz, bevor sie von der Antenne ausgestrahlt wird. Her ist auch die Antennenstuse H4, K25 untergebracht.

#### Das Unterteil (Bilb 3)

enthält die Modulationsverstärkerstufe mit der Modulations, röhre E5 und Schwingfreis D9, K30 für "Telegr. tön.", die für Telegrafie und Telesonie erforderlichen Niederfrequenzteile, sowie den Betriebsartenschalter S1 und die gesamte Strom, und Spannungsverteilung.

Nach Lösen der fünf unverlierbaren, rotumrandeten Schrauben kan das Senderoberteil vom Senderunterteil durch Abziehen nach oben abgenommen werden. Die Schaltverbindung zwischen beiden Teilen erfolgt durch die Steckerleiste A 5, über die Buchsenleiste A 4, die Führung durch besondere Führungsstifte.

#### a. Das vereinfachte Schaltbild (Unlage 3)

10. Die Steuerschfe ist in Dreipunktschaltung geschaltet und besteht aus der Steuerröhre E 1 und dem Schwingkreis H 1, K 9 sowie aus den Kondensatoren K 8, K 10, K 11. Sie erzeugt in kapazitiver Rückschpplung über den Kondensator K 4 (Dreipunktschaltung) die Hochschrequenzschwingungen. Kondensator K 4 hat die Aufgabe, einen Teil der Hochschrequenz, der an Kondensator K 11 abgegriffen wird, auf das Gitter der Steuerröhre zurückzuführen (vgl. H. Dv. 125/1, 166), die Stufe also zum Schwingen zu bringen. Durch den Kondensator K 9 erfolgt die Einstellung der gewünschten Sendesrequenz. Kondensator K 3 hält die Anobenspannung der Steuerröhre E 1 vom Schwingkreis H 1, K 9 sern.

Durch den Widerstand W 1 wird die negative Gittervorspannung für die Steuerröhre E 1 erzeugt.

- 11. Die Verdopplungsstuse enthält die Röhre E 2 und den Schwingstreis H 2, K 15. Sie ist fapazitiv über den Kondensator K 10 an den Schwingfreis der Steuerstuse gekoppelt und hat die Aufgabe, deren Hochstrequenzschwingungen zu verdoppeln (vgl. H. Dv. 125/2, 236). Die Justührung der Anodenspannung erfolgt über die Schwingkreisspule H 2. Uber Kondensator K 13 wird der Schwingkreis hochstrequent nach der Kathode hin geschlossen. Gitterwiderstand W 3 erzeugt die negative Gittervorspannung für die Röhre E 2 der Berdopplungsstuse.
- 12. Die Leistungsstufe besteht aus den Leistungsröhren E 3 und E 4 und dem Schwingfreis H 3, H 5, K 22. Die Gitter der Röhren sind über die Kondensatoren K 16 und K 17 an den Schwingfreis H 2, K 15

der Berdopplungsstuse gekoppelt. Der Schwingkreis H3, H5, K22 ist über Kondensator K24 hochfrequent nach der Kathode geschlossen und liegt symmetrisch zwischen den Anoden der beiden Leistungsröhren, deren Anodenspannung über die Schwingspulen H3 und H5 zugeführt wird. Die Gitterdrosseln D3, D4 gewährleisten die symmetrische Suführung der Modulationsspannung an die Gitter der beiden Leistungsröhren; die Röhren arbeiten also im Gegentaft (vgl. H. Dv. 125/2, 211).

Die Leiftungsftufe verstärft die Sochfrequeng, bebor fie von ber Un-

tenne ausgestrahlt wird.

- 13. Die Abstimmung der drei Senderstusen erfolgt durch die mechanisch miteinander gekoppelten Drehkondensatoren K9, K15 und K22, die burch den Drehknopf "Frequenzeinstellung« gemeinsam bedient werben.
- 14. Die Antennenstuse ist industiv über die Spule H4 an den Leistungsfreiß angekoppelt. Sie besteht auß der Spule H4, dem Antennenstrommesser J1, dem Orehkondensator K25 und der Antenne. Spule H4 ("Ant. Ropplg.") dient zur günstigsten Anpassung der jeweilig benutten Antenne an den Sender, der Orehkondensator K25 ("Antennenabstimmung") zur Abstimmung der Antenne nach dem Höchstausschlag des Antennenstrommessers J1.
- 15. Die Modulationsverstärkerstuse hat die Ausgabe, die Sendebetriebsfrequenz (Trägerfrequenz) bei der Betriebsart "Telegr. tön." mit einer Tonfrequenz von etwa 1000 Hz, bei "Telefonie" mit den Sprachfrequenzen zu modulieren. Sie besteht aus der Modulationsröhre E5, dem Schwingkreis D9, K30, dem Ausgangsübertrager T2 und dem Mikrofonübertrager T1.

Je nach Stellung des Betriebsschalters S 1 liegt die Modulationsstufe über die Zweitwicklung des Ubertragers T 2 (bei Telefonie) oder über den Kopplungskondensator K 31 (bei Telegrafie) an den Gittern und über den Parallelfreis W 15, K 32 bzw. über Kondensator K 36 an den Kathoden der Leistungsröhren E 3, E 4.

Wiberftand W 11 bient gur Ableitung bes Gittergleichstromes.

Die Anobenspannung wird der Röhre E 5 bei "Telegr. ton. über die Schwingspule D 9, bei "Telesonie" über die Erstwicklung des Ubertragers T 2 zugeführt.

#### Betriebsart »Telegr. ton.«

16. Die Taftung bes Senders erfolgt durch An- und Abschalten der Anodenspannung der fünf Senderöhren. Bei Drücken der Taste A 7 werden also die Anodenkreise geschlossen, so daß die Steuerschwingungen einselzen, die in der Verdopplungsstufe verdoppelt und nach Berstärkung in der Leistungsstufe von der Antenne ausgestrahlt werden.

Die Modulationsröhre E 5 wirft als Tongenerator, indem sie in Berbindung mit dem Schwingfreis D 9, K 30 durch Rüdfopplung (Dreipunktschaltung) Schwingungen von etwa 1000 Hz erzeugt. Durch den im Gitterfreis der Röhre E 5 liegenden Kondensator K 29 wird ein Teil der Schwingungen auf das Gitter zurückgeleitet und damit die Röhre zum Schwingen gebracht. Die Tonfrequenz gelangt über den Ankopplungskondensator K 31 an den Gitterfreis (Mitte der Drosseln D 3, D 4) und über Kondensator K 36 an die Kathoden der Leistungsröhren und moduliert so die Sendebetriebsfrequenz (Gitterspannungsmodulation).

#### Betriebsart »Telefonie«

17. Die in der Erstwicklung des Ubertragers T 1 bei der Besprechung des Mikrosons A 6, das über Widerstand W 9 gespeist wird, erzeugten Sprechwechselspannungen werden über die Zweitwicklung dem Gitter und über Kondensator K 27 der Kathode der. Modulationsröhre E 5 zugestührt. Bon der im Anodenkreis liegenden Erstwicklung des Ausgangstübertragers T 1 gelangen die verstärkten Sprechwechselspannungen über die Zweitwicklung an die Gitter und über Kondensator K 32 an die Kathoden der Leistungsröhren, wo sie sich den Sendebetriedsfrequenzen überlagern, diese also modulieren. Über Widerstand W 15 und über die Zweitwicklung des Übertragers T 2 fließt der Gittergleichstrom der Leistungsröhren.

#### b. Das Schaltbild (Unlage 4)

- 18. Der Sender ist zum Wechselverfehr (gleichzeitige Sende und Empfangsbereitschaft) für ein Jusammenschalten mit dem Empfänger Ukw. E. c. 1 und außerdem zum Anschluß eines zweiten Empfängers Ukw. E. c. 1 eingerichtet. Hierzu wird die Antenne mit dem Gegengewicht an die Buchsen A. 3 angeschlossen. Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger wird über die Buchsen A. 2 durch das beiderseitig am Stecker mit "Antenne Sender Empf. « bezeichnete Verbindungsfabel hergestellt.
- 19. Durch ben Betriebsartenschalter S 1 mit den Stellungen: "Aus Telefonie Empfang Telegr. ton." werden folgende Schaltungen ausgeführt:
- 1. Die von Stecker A 10 kommende Heizspannung + H wird durch Umschalten des Betriebsartenschalters S 1 von "Aus" auf irgendeine andere Betriebsart eingeschaltet (auch bei Empfang). Bei den Sendebetriebsarten wird der Stromkreis für das im Umformer untergebrachte Einschaltrelais geschlossen, ebenso die Antenne (Anschlußbuchsen A 3) an den Antennenkreis des Senders gelegt.

2. In der Stellung »Telefonie« wird die Tafte A7 überbrudt, so baß die Anodenspannung dauernd an den fünf Senderöhren liegt. Der Mifrofonfreis bestehend aus:

Mifroson A 6, Spannungsteiler W 9, Mifrosondrossel D 8 und ber Erstwicklung des Ubertragers T 1 wird eingeschaltet, ferner wird der Widerstand W 10 an die Zweitwicklung des Übertragers T 1 angeschaltet, ebenso die Erstwicklung des Übertragers T 2 an den Anobenkreis der Röhre E 5. Die Zweitwicklung des Übertragers T 2 wird an den Gitterkreis und über die Parallesschung von Kondensator W 15, K 32 an die Kathode der Leistungsröhren gelegt. Die Widerstände W 13 und W 14 dienen zur Entzerrung des zu übertragenden Frequenzbandes. Kondensator K 26 dient zur niederfrequenten Entsopsung des Mifrosonkreises, Widerstand W 10 zur Unterdrückung der niederfrequenten Selbsterregung des Gitterkreises der Modulationsverstärkerröhre E 5.

3. In der Stellung "Empfang" ift die Anodenspannung für die fünf Senderöhren abgeschaltet, mährend die Heizung nicht unterbrochen ist; badurch ist sofortige Betriebsbereitschaft beim Umschalten auf Sendebetrieb bei Wechselverfehr gewährleistet, da die etwa 3 Minuten beanspruchende Anheizzeit der Röhren entfällt. Die an die Buchsen A3 angeschlossen Antenne wird vom Antennenfreis des Senders abgeschaltet und über die Buchsen A2 mit dem Empfänger verbunden.

Die Buchsenpaare »z. Empf. II« A 8 und »z. Empf. I« A 9, welche burch je ein Blockierungskabel mit den entsprechenden Buchsen der Empfänger I und II verbunden werden, werden furzgeschlossen; das durch werden die Stromkreise für die Fernhörer im Ausgang der beiden Empfänger geschlossen (s. Empfängerbeschreibung Ukw. E. c 1).

- 4. In der Stellung "Telegr. ton. wird der Schwingfreis D 9, K 30 an das Gitter und an die Anobe der Röhre E 5 gelegt, die dadurch als Tonfrequenzerzeuger geschaltet wird. Der Tonfreis wird über den Kondensator K 31 an den Gitterfreis der Leistungsröhren gestoppelt.
- 5. In der Stellung "Aus" werden außer den in Ziffer 19, 1—4 er wähnten Vorgängen die Beiz, und Anobenspannung vom Sender abgeschaltet.
- 20. Die Heizfreise aller Röhren sind parallel geschaltet. Der Pol der Anodenspannungsquelle und der + Pol des Heizsammlers sind eine gemeinsame Leitung. Die Minusleitung der Heizung liegt am Metallausbes Empfängers und ist mit dem Gegengewichtsanschluß verbunden.
- 21. Die Anoben famtlicher Röhren liegen an einer gemeinsamen Anobenspannungsquelle.

22. In der Anobenleitung der Steuerstufe liegt die Sochfrequeng. broffel D1, um das Abfliegen ber Sochfrequeng über bie Anodenspannungsquelle zu verhindern. Kondensator K2 leitet die restliche Sochfrequenz zur Rathode ab. Rondenfator K 1 halt die Sochfrequenz von ber Beigleitung fern bam. leitet biefe nach Daffe ab.

Die parallel zum Abstimmkonbensator K9 liegenden Kondensatoren K 8, K 10 und K 11 bezwecken, als fapazitiver Spannungsteiler geschaltet, die Anfopplung (abgegriffen an K 10) an die Berdopplungsröhre E 2 und die Rudfopplung (abgegriffen an K 11) über Widerftand W 2 und Kondensator K 4 auf bas Gitter ber Steuerröhre E 1.

Die Rondensatoren K6, K6a und K7 verhindern die durch Temperaturichmankungen bedingten Frequenganderungen, indem ihre Rapagitäten infolge ber verschiedenen Werfstoffe fich verschieden andern, so baß die Anderungen fich gegenseitig aufheben.

Der gleichfalls bem Abstimmfondensator K 9 parallel geschaltete Aus.

gleichstondensator K 5 bient zur Gichforreftur.

23. Die Eichforrettur, die ebenso wie der dreipolige Steder A 1 für ben Frequengbrufer b (quarggefteuerter Röhrenfreis), nach Abschrauben der Abdechlatte »Frequeng-Prufer« juganglich ift, wird im Werf fest eingestellt. Sie ift nur zu betätigen, wenn eine Drufung burch ben Frequengprufer b eine Abweichung bom Sollwert ber Senbefrequeng ergibt (f. Conberbeschreibung bes Frequengprufgerat b, D 958/1).

Uber Widerstand W 4 mird ber Robre des Frequengprufers die Unoden-

fpannung zugeführt.

24. Die Hochfrequenzbroffel D 2 in der Berdopplungsstufe verhindert bas Abfließen ber Sochfrequeng jur Anodenspannungsquelle. Wiberftand W 5 bient zur Berabsehung ber Unobenspannung auf die erforderliche Betriebsfpannung.

Rondensator K 12 dient zur Ableitung der Hochfrequenz von der

Beigung gur Maffe.

Durch Konbenfator K 18 wird der Teil der Sochfrequenz, der über die Spulen D 3, D 4 gelangt, jur Maffe abgeleitet, um fo einen Ubergang zur Modulationsstufe zu verhindern.

Der jum Abstimmkondensator K 15 parallel geschaltete Ausgleich. fondensator K 14 bient gur Berftellung bes Gleichlaufs ber brei Abstimm.

fondensatoren K 9, K 15, K 22.

25. Die Hochfrequengbroffel D 7 in der Leistungsstufe verhindert bas Abfließen der Hochfrequenz zur Anodenspannungequelle. Der Schwing. freis H 3, H 5, K 22 ift über Widerstand W 8 und Rondensator K 24 zur Rathode bin geschloffen.

Durch Kondensator K 23 wird die Hochfrequenz von der Keizung zur

Maffe bin abgeleitet.

Mit Silfe ber beiben Rondensatoren K 19, K 20 wird bie Leiftungs. ftufe neutralifiert (Neutralisation, val. H. Dv. 125/1, 169). Diefe Ronbensatoren werden von ber Lieferfirma fest eingestellt und burfen nicht berändert merden.

Die in ben Gitterleitungen liegenden Dampfungsglieder D 5, W 6 und D 6, W 7 bienen als Ultrafurzwellensperren, um etwaige Selbsterregung

ber Leiftungsftufe zu unterbruden.

Der jum Abstimmfondensator K 22 parallel geschaltete Rondensator K 21 bient zur Berftellung bes Gleichlaufs ber brei Abstimmtondensatoren K 9, K 15, K 22.

26. Im Antennenfreis liegen Antennenfopplungsspule H 4 und Untennenabstimmtondensator K 25 in Reihe (Untennen-Rurg-Schaltung).

27. Da ber Cender für verschiedene Funktrupps und Sahrzeuge eingefett wird, ift bas Untennen- und Gegengewichtsmaterial fowie ber Aufbau ber Untennen berichieden und aus ben entsprechenden Mert. blattern oder Beschreibungen ber Trupps bam. Fahrzeuge zu erseben.

28. Die Untennenfopplung ift nach Abschrauben ber Abbechplatte "Unt. - Roppla." und lofen einer angebrachten Urretierungsichraube mittels Schraubengiehers verftellbar. Das Ginftellen gur gunftigften Unpaffung ber jeweilig benutten Untenne an ben Leiftungsfreis foll nur einmal bei einer mittleren Frequeng durchgeführt werben; die Ropplung bleibt bann fest eingestellt. Rach erfolgter Ginftellung ift bie Arretierungs. idraube wieder festzugiehen.

29. Der Untennenstrom wird über einen Stromwandler und nach Bleichrichtung burch einen Sirutor-Gleichrichter bem Untennenftrom. meffer J 1 zugeführt.

Strommanbler und Gleichrichter find in einem gemeinsamen Behaufe

untergebracht.

30. Swifden' + H und - H liegt die Soffitenlampe L 1 zur Beleuch. tung ber Abstimmftala. Die Campe ift nach Lofen bon bier Schrauben und Abziehen der Maste über ber Abstimmffala zuganglich.

31. Mit ben Stedverbindungen A 4 und A 5 erfolgt die Schaltver-

bindung zwischen Ober- und Unterteil bes Genders.

32. Durch ben Wiberstand W 15 wird die negative Gittervorspannung für bie Leiftungeröhren E 3, E 4 erzeugt, burch die Zweitwicklung bes Ubertragers T 2 wird bei Telegrafie bas Abfließen ber Tonfrequenz

nach der Kathode verhindert.

33. Uber Kondensator K 33 (für Telefonie) und K 34 (für Telegrafie) wird ein Teil der Modulationsspannung an die Buchsen A 9 »3. Empf. I« gelegt, an die auch der Empfängerausgang (über bas Blodierungsfabel) angeschloffen wird. Daburch ift ein Mithoren ber eigenen Genbungen burch die Gernhörer bes Empfängers möglich.

- 34. Aber Widerstand W 12 fließt der Unobenftrom und erzeugt baburch die negative Borfpannung für die Röhre E 5, über Kondensator 28 die Niederfrequeng.
- 35. Die Mifrofonbroffel D 8 hat die Aufgabe, die Sprechwechselfpannungen von der Beigleitung fernzuhalten.

36. Bur Störbeseitigung find außer ben bisher beschriebenen noch

folgende Entstörungsmittel eingebaut:

Kondensator K 36, ber ben Schwingfreis D 9 K 30 nach Rathobe fcließt, hat außerdem die Aufgabe, ben vom Umformer fommenden Storspannungen ben Gintritt in Un Genber ju berfperren.

Rondensator K 35 und Widerstand W 16 (Funfenlöscheinrichtung), die parallel gur Taftbuchse A 7 liegen, verhindern beim Taften die Funten-

bilbung an ben Taftfontatten.

37. Beim Spannungsmeffer J 2 wird jum Meffen der Unobenfpannung der Megbereich von 0 .... 500 Bolt durch Druden auf den Drud. fnopf über die Borwiberstände W 17 und W 18 an die Anodenspannungequelle (Umformer) gelegt.

#### c. Der Montageplan (Unlage 5)

- 38. Er gibt bie genaue Führung aller Leitungen im Sender wieder. Die eingefreisten Buchstaben mit Siffern bezeichnen bie Studliften. Rummern, die fleinen Siffern bedeuten die Dotentialgablen.
- 39. Die Meginstrumente I 1 und I 2 konnen nach losen von je zwei Befestigungsschrauben und lösen der Unschlüffe zwecks Auswechslung aus bem Gender herausgezogen werben. Beibe Instrumente find zur Einftellung bes Rullpunftes mit je einer Schraube verfeben.
- 40. Alle Unichlugbuchfen find mit Sicherung gegen Berausrutichen ber Steder verfeben und mit Musnahme ber Mifrofon, und Taftanichluf. buchsen unverwechselbar.
- 41. Der Untrieb ber Abstimmfonbensatoren K 9, K 15, K 22 erfolgt über Stirn. und Regelraber, beren Sahnluft burch eine besondere Ron. struftion ber Rahnraber aufgehoben wirb.
- 42. Der Betriebsartenschalter S 1 ift ein Walgenschalter, beffen Feberpafete fo angeordnet find, baf fie bei Stellung "Mus" bes Betriebsarten. ichalters mit einem leichten Drud gegen bie Balge anliegen. Daburch wird das Vibrieren der Jedern durch Stofe und Erschütterungen mabrend ber Fahrt verhindert.
- 43. Die beiden Neutralisationsfondensatoren K 19, K 20 figen auf einer gemeinsamen Calitachse, fo daß fie beim Reutralifieren beibe gleich. zeitig verftellt werden.

### III. Bedienung

#### A. Raften der Betriebsfrequenzen

44. Borgesehen find zwei Raftfrequenzen I und II. Sofern noch feine Frequengen geraftet find, fteben bie Schraubenfopfe »Feft/Lofe« auf "Lofe". Das Raften ber zwei Frequenzen hat folgendermaßen zu erfolgen:

1. Die Abstimmsfala mit Drebknopf »Frequenzeinstellung« auf bie gu

raftende (befohlene) Frequenz einftellen.

2. Rafte burch Drehen bes Schraubenfopfes »Fest/Lofe« (im Uhrzeigerfinn) mittels Schraubenziehers feststellen, bis bas Wort "Fest" oben ftebt.

Die bisher unter bem Genfter fichtbare Siffer verschwindet erft wieder beim Berftellen der Stala von biefer (gerafteten) Frequeng.

3. Ebenjo erfolgt die Raftung ber zweiten Frequeng. Sollen die gerafteten Frequengen geandert werden, fo erfolgt bas Raften ber nunmehr befohlenen Frequengen wie folgt:

4. Die Raften fangen, b. f. bie Abstimmffala mit Drehfnopf »Frequenzeinstellung« fo weit breben, bis die bisher geraftete Frequenz als Siffer I ober II unter dem Fenfter erscheint.

5. Erst bann die betreffende Rafte lofen, burch Drehen bes Schrauben. topfes »Fest/Lose« (entgegen dem Uhrzeigersinn), bis Bezeichnung "Lose" oben fteht.

6. Neue Frequenz einstellen und raften wie unter 1. und 2. Entsprechend erfolgt die Raftung ber zweiten Frequeng.

### 45. B. Das Betriebsfertigmachen und Abstimmen des Genders

geschieht nach folgender Susammenstellung:

- 1. Dedel nach Offnen ber beiben Berichluffe abnehmen.
- 2. Unichluffe berftellen:
  - a) Bei reinem Genbebetrieb Untenne und Gegengewicht Stromquellen (Umformer und Sammler) Tafte und Mifrofon anschließen.
  - b) Bei Bechselberkehr (Gender und Ultrafurzwellen Empfänger c 1 zusammengeschaltet) bam. beim Unschluß bes zweiten Empfängers find außerdem die Antennenverbindung (vgl. 10/18) sowie die Empfängerblochierungen (vgl. 11/3) herzustellen.

- 3. Betriebsartenschalter auf Stellung »Telegr. ton. « schalten und bei gebrückter Taste Spannungen prüfen:
  - Achtung! Nach erstmaligem Einschalten bes Senders entsprechend ber Anheizzeit der Röhren etwa 3 Minuten warten.
  - a) Beigspannung: 12 Bolt (rote Marfe)
  - b) Unobenspannung: 375 Bolt (blauer Seftor) bei Drucken bes Druckfnopfes.
- 4. Abstimmung (in Betriebsart »Telegr. ton. «)
  - a) Befohlene geraftete Frequenz mittels Drehknopf » Frequenzeinstellung« einstellen.

Das richtige Einstellen einer ber beiben Frequenzen macht sich an dem Erscheinen der Siffer I bzw. II unter dem Fenster bemerkbar.

- b) Mittels Drehknopfes "Antennen-Abstimmung« Antenne nach Antennenstrommesser auf Strommaximum abstimmen (Antennenkopplung vgl. 13/28).
- c) Gemunichte Betriebsart am Betriebsartenschalter einstellen.
- d) Nach Betriebsschluß Betriebsartenschalter auf "Mus" schalten.

### IV. Behandlung und Pflege

- 46. Die Geräte muffen troden lagern. Es ift barauf zu achten, bag beim Lagern immer ber Dedel aufgesetht ift.
- 47. Beim Transport find die Geräte vor harten Stößen zu schützen, 3. B. Fallenlassen ober Transport ohne stoßabschwächende Lagerung in schlecht gesederten Fahrzeugen.
- 48. Das Gerät muß sauber und trocken gehalten werden. Gerät durch Ausblasen entstauben. Nach längeren Betriebspausen ist ber Betriebs-artenschalter zur Reinigung seiner Kontakte mehrmals hin und her zu bewegen. Stecker und Steckerbuchsen sind zu reinigen.
- 49. Die Berbindungsfabel find vor Bruden und Aniden zu schüten. Bei herausgenommenen Geräten ift besonders darauf zu achten, daß feine Spulen ober Leitungen verbogen werden.

50. Nach jedem Röhrenwechsel, bei im Betrieb erkannter ober bermuteter Frequenzahweichung und sonst alljährlich vor Beginn der Berbandsübungen ist die Sichung mit Hilfe des "Frequenzprüfers du überprüfen.

Der Frequenzprüfer b wird nach Abschrauben ber mit »Frequenz-Prüfer« beschrifteten Abbechplatte auf ben breipoligen Stedanschluß aufgestedt.

Die rote Marke im oberen Frequenzbereich (höhere Frequenz) auf ber Abstimmsfala wird mit der schwarzen Strichmarke über der Abstimmsstala zur Deckung gebracht. Jest können folgende drei Falle eintreten:

- a) Im Doppelfernhörer ist kein Ton hörbar, man befindet sich also in der Schwebungslücke, und der Sender ist somit in Ordnung. Die Kontrolle hierfür wird mittels Eichforrektur (Kondensator K 5) durchgeführt. Bei langsamem Hin, und Herbrehen muß nach jeder Seite hin ein langsam ansteigender Uberlagerungston hörbar sein.
- b) Im Doppelfernhörer ist ein Überlagerungston hörbar, man befindet sich also außerhalb der Schwebungslücke, somit ist der Sender etwas verstimmt. Ein furzes Sin- und Herdrehen der Eichforreftur gibt die Richtung an, in der die Schwebungslücke liegt.
- c) Im Doppelfernhörer ist kein Ton hörbar. Prüfen wie unter a). Ist dabei fein Aberlagerungston hörbar, so ist der Sender so weit verstimmt, daß der Aberlagerungston nicht mehr im Bereich der Hörbarkeit liegt. Jest muß man die Eichforrettur so lange verstellen, bis der Aberlagerungston erscheint und stellt dann auf Schwebungslücke ein.

Um eine Kontrolle der Frequenzprüfung zu haben, wird im unteren Frequenzbereich (niedere Frequenz) die schwarze Strichmarke mit dem roten Sektor zur Deckung gebracht. Liegt jeht die Schwebungslücke innerhalb des roten Sektors, so hat der Sender seine ursprüngliche Frequenzgenauigkeit wieder.

Liegt die Schwebungslücke nicht im Bereich des roten Sektors, so darf mit der Eichkorrektur nicht mehr nachgestimmt werden, sondern das Gerät ist mit entsprechendem Vermerk an das territorial zuständige Zeugamt zum Umtausch abzugeben (gem. H. Dv. 488/2 Nr. 560).

51. Das Auswechseln ber Soffittenlampe, zur Beleuchtung der Abstimmsfala, erfolgt nach Lösen von vier Schrauben und Abziehen der Maste über der Abstimmsfala. Die Lampe wird auf der Rückseite der Maste eingesteckt.

### V. Prüfung

52. Arbeitet ber Sender nicht einwandfrei, so erfolgt bas Prüfen nach solgender Zusammenstellung:

1. Prüfen, ob alle Unschlüsse richtig.

2. Abstimmung und Stellung bes Betriebsartenschalters prufen.

3. Spannungen prüfen:

a) Heizspannung weniger als 11,5 Volt. Heizanschlüsse am Sender, Umformer und Sammler prüfen. Sicherung am Umformer prüfen. Sammlerspannung prüfen.

b) Anodenspannung bei betätigtem Druckfnopf weniger als 375 Bolt: Umformer Anschlüffe prüfen.

Umformer prufen (Burften und Unlagrelais).

4. Alle Berbindungsfabel und Steder auf Badelfontatte untersuchen.

5. Tafte untersuchen.

6. Untennenanschluß und Untenne prüfen, ebenso Unschluß und Suleitung bes Gegengewichtes.

Für bie folgenden Puntte 7 und 8 ift ber Gender aus bem Gehäuse

herauszunehmen.

7. Antennenstrommesser untersuchen (vgl. Abschnitt VI Wiederherstellung).

8. Git ber Röhren prufen, evtl. Rohren ber Reihe nach auswechseln.

9. Mifrofon schütteln.

10. Lage bes Rehlfopfmifrofones am Sals prufen.

### VI. Wiederherstellung

### A. Durch den Funker im Gelände

53. Feldmäßig beschränkt sich die Wiederherstellung auf das Auswechseln der Röhren (soweit Ersat vorhanden) und Mikrofone sowie die Beseitigung eines offen liegenden Jehlers. Bei der Wiederherstellung ist größte Sorgkalt darauf zu legen, daß die Leitungen im Innern des Gerätes nicht verbogen werden.

Gelöfte Lötstellen und Leitungsbrüche find vom Truppenmechanifer berzuftellen.

### B. Wiederherstellung durch den Funkmeister

54. Der Sender ist gemäß Seite 18 Abschnitt V und an Hand der beigefügten Schaltbilder und Stüdliste zu prüfen und die mögliche Wiederherstellung durchzuführen. Un ben Positionen (K 14, K 21, K 19, K 20) barf feine Beränderung flattfinden.

Ift bei ber Wiederherstellung ber Untennenstrommeffer zu untersuchen, so hat dies wie folgt zu geschehen:

- a) Berat aus bem Behaufe herausnehmen.
- b) Unichluffe am Untennenftrommeffer abloten.
- c) 3 Befestigungsschrauben lösen und Strommesser aus Frontplatte herausziehen.
- d) An die Klemmen unter Vorschaltung eines Widerstandes von 5 000  $\Omega$  eine Spannung von  $1 \dots 1,5$  Volt einem Feldelement oder den entsprechenden Buchsen einer Anodenbatterie anlegen. Die Spannung darf nicht höher als  $1 \dots 1,5$  Volt sein, da sonst das Instrument durchbrennt.
- e) Schlägt ber Zeiger aus, so ist das Instrument in Ordnung, anderenfalls ift es gegen ein anderes auszuwechseln.
- 55. Kann der Funtmeister den Sender nicht wieder herstellen, so ist bas Gerät unter Angabe ber Mängel und Beanstandungen an das territorial zuständige Zeugamt zum Umtausch abzugeben (gem. H. Dv. 488/2 Nr. 560).

# VII. Zahlenangaben

| 56. | HF. Leistung             | etwa 20 Batt, gemeffen im Antennenfreis.   |
|-----|--------------------------|--|
|     | Frequenzbereich          | 33,3 27,2 MHz (9 11 m).  |
|     | Betriebsarten            | Telefonie und Telegrafie tonend.   |
|     | Antenne und Begengewicht | siehe Seite 13/27.   |
|     | Reichweite               | 4-8 km bei Telegrafie tonend,<br>3-6 km bei Telefonie.   |
|     | Spannungsquellen         | <ol> <li>1. 12 Volt Seizspannung aus Krast-<br/>wagensammler.</li> <li>2. 375 Volt Anobenspannung aus Um-<br/>former U. 20 a 2.</li> </ol> |
|     | Stromverbrauch           | Heizstrom etwa 2,75 Ump., Anobenstrom etwa 130 mA, bei 375 Bolt Anobenspannung.  |
|     | Maße über alles          | Höhe Breite Tiefe<br>23,5 49 22,5 cm.  |
|     | Gewicht                  | eima 16,5 kg.  |
| 57. | Subehör                  | 1. 1 Taste P.  |
|     |                          | 2. 1 Rehlfopfmifrofon Kmf b.   |
|     |                          | 3. 5 Röhren RL 12 T 15.  |
|     |                          | 4. 1 Berbindungstabel, Sabrig mit einer Aniestechbuchse (rund) fünffach und einem Steder (rund) fünffach.                                  |
|     |                          | 5. 2 Berbindungsfabel für Empfänger-<br>blochierung.   |
|     |                          | 6. 1 Berbindungsfabel jum Unschluß ber Untenne vom Sender zum Empfänger.   |
|     |                          | 7. 1 Umformer U. 20 a 2.   |
|     | Nach Bedarf              | 8. 1 Frequenzprüfgerät b.  |

# VIII. Teilliste

| Teil-Nr. | Benennung                                      | Clettrifche Werte                  |
|----------|--|------------------------------------|
| A 1      | Buchsen für Frequengprüfer                     |                                    |
| A 2      | Buchscn »Antenne —<br>Empfänger«               |                                    |
| A 3      | Buchsen »Anienne —<br>Senber«                  |                                    |
| A 4      | Buchsenleiste                                  |                                    |
| A 5      | Stederleiste                                   |                                    |
| A 6      | Budfen »Mifr.«                                 |                                    |
| A 7      | Buchsen »Taste«                                |                                    |
| A 8      | Buchsen » &. Empf. II «                        |                                    |
| A 9      | Buchsen »3. Empf. I«                           |                                    |
| A 10     | Steder (rund) fünffach (für berfenkten Einbau) |                                    |
| D 1      | Droffelspule                                   | 60 Wbg.                            |
| D 2      | Droffelfpule                                   | 60 Wbg.                            |
| D 3      | Droffelfpule                                   | 60 Wdg.                            |
| D 4      | Droffelfpule                                   | 60 Wbg.                            |
| D 5      | Droffelfpule                                   | 4 Wbg.                             |
| D 6      | Droffelfpule                                   | 4 Wbg.                             |
| D 7      | Droffelfpule                                   | 60 Wbg.                            |
| D 8      | Droffelspule                                   | 1000 Bbg.                          |
| D 9      | Tonfreisspule                                  | 4 600 Bbg. (nener Bert 5 300 Bbg.) |
| E 1      | Steuerröhre                                    | RL 12 T 15                         |
| E 2      | Berdopplerröhre                                | RL 12 T 15                         |
| E 3      | Leistungsröhre                                 | RL 12 T 15                         |
| E 4      | Leistungsröhre                                 | RL 12 T 15                         |
| E 5      | Modulationsröhre                               | RL 12 T 15                         |
| H 1      | Schwingfreisspule                              | 8 Wbg.                             |
| H 2      | Schwingfreisspule                              | 7 Wbg.                             |
| Н 3      | Schwingfreisspule                              | 3,5 Wdg.                           |
| H 4      | Untennenspule                                  | 2 Wbg.                             |
| H 5      | Schwingfreisspule                              | 3,5 Wbg.                           |

| Leil-Mr. | Benennung                 | Eleftrische Werte                                     |
|----------|---------------------------|---|
| J 1      | Antennenstrommeffer       | Siemens Type DL<br>Meßbereich O—1 Amp.                |
| J 2      | Spannungsmeffer           | Goffen, Paut 00<br>Meßbereich 0—25—500 Bolt           |
| L 1      | Soffittenlampe            | Osram, 12 Bolt, 3 Batt                                |
| K 1      | Rondenfator               | KGR 22, 2 000 cm                                      |
| K 2      | Kondensator               | KGR 22, 2 000 cm                                      |
| K 3      | Rondensator               | KGR 22, 2 000 cm                                      |
| K 4      | Kondenfator               | Hejcho Tempa S, 100 cm                                |
| K 5      | Ausgleichkonbenfator      | eiwa 1 cm   |
| K 6      | Kondensator               | Sefcho Cond. C, 200 cm                                |
| K 6a     | Kondenfator               | wie K 6   |
| K 7      | Rondenfator               | Şescho Tempa S, 50 cm                                 |
| K 8      | Kondenfator               | Hefco Tempa S, 300 cm                                 |
| K 9      | Drehfondenfator           | 63 cm mag.  |
| K 10     | Ronden ator               | Hejcho Tempa S, 300 cm                                |
| K 11     | Rondenfator               | Hescho Tempa S, 300 cm                                |
| K 12     | Rondensator               | KGR 22, 2 000 cm                                      |
| K 13     | Ronbenfator               | KGR 22, 2 000 cm                                      |
| K 14     | Trimmer, gehört zu K 15 . | Endfapazität bei herausgedrehter Zusapplatte = 25 cm, |
|          |                           | bei hereingebrehter Zusapplatte = 35 cm               |
| K 15     | Drehkondensator           | 15 cm   |
| K 16     | Kondensator               | Hescho Tempa S, 30 cm                                 |
| K 17     | Kondensator               | Hestho Tempa S, 30 cm                                 |
| K 18     | Kondensator               | KGR 22, 1 000 cm                                      |
| K 19     | Reutrofondensator         | 3—7 cm  |
| K 20     | Reutrofondenfator         | 3—7 cm  |
| K 21     | Trimmer, gehört zu K 22 . | wie K 14  |
| K 22     | Drehkondensator           | 15 cm   |
| K 23     | Rondenigtor               | KGR 22, 2 000 cm                                      |
| K 24     | Kondensator               | KGR 22, 2 000 cm                                      |
|          |                           |   |

| Teil-Nr. | Benennung             | Eleftrifche Werte                                  |
|----------|-----------------------|--|
| K 26     | Kondensator           | KGR 22, 2 000 cm                                   |
| K 27     | Rondenfator           | δηbra RK 1392, 2 μF                                |
| K 28     | Rondensator           | Sybra, 4 µF nach SK 613 001/II                     |
| K 29     | Kondensator           | Jahre Mifroblod D, 50 000 cm                       |
| K 30     | Kondensator           | Jahre Mitroblod D 0,1 µF                           |
| K 31     | Rondensator           | Jahre Mifroblod D, 50 000 cm                       |
| K 32     | Kondensator           | hybra RK 1392, 2 µF                                |
| K 33     | Rondenfator           | Jahre Gld, 4 000 cm                                |
| K 34     | Kondensator           | Jahre Gld, 1000 cm                                 |
| K 35     | Kondenfator           | δηδια RK 6193, 0,1 μF                              |
| K 36     | Kondensator           | δηδτα RK 6196, 2 μF                                |
| S 1      | Betriebsartenschalter |  |
| T 1      | übertrager            | Prim. 110 Wdg.<br>Sef. 2 200 Wdg.                  |
| T 2      | übertrager            | Prim. 4 × 700 Wbg.<br>Sef. 4 × 700 Wbg.            |
| W 1      | Biberstand            | Siemens KW-Spez.,<br>Rarbowid 3 b, 20 000 Ω        |
| W 2      | Wiberstand            | Sarbowid 3 b, 25 Q                                 |
| W 3      | Widerstand            | Siemens KW-Spez.,<br>Karbowid 3 b, 40 000 $\Omega$ |
| W 4      | Widerstand            | Siemens,<br>Karbowid 4a, 50 000 Q                  |
| W 5      | Widerstand            | Rosenthal HLW 15, 1 000 $\Omega$                   |
| W 6      | Widerstand            | Siemens KW-Spez.,<br>Karbowid 4 a, 10  O           |
| W 7      | Wiberstand            | Siemens KW-Spez.,<br>Karbowid 4a, 10 Q             |
| W 8      | Widerstand            | Siemens KW-Spez.,<br>Karbowid 4 a, 10 Q            |
| W 9      | Potentiometer         | Reichardt, 100 Q                                   |

| Teil-Nr. | Benennung     | Eleftrifche Werte                       |
|----------|---------------|---|
| W 10     | Wiberstand    | Dralowid-Powid 100 000 Q                |
| W 11     | Widerstand    | Dralowid-Powid 20 000 Q                 |
| W 12     | Wiberstand    | Siemen3 KW=Spez.,<br>Karbowid 3b, 500 Ω |
| W 13     | Wiberstand    | Dralowid-Powid, 50 000 Q                |
| W 14     | Widerstand    | Dralowid-Powid, 10 000 Q                |
| W 15     | Widerstand    | Dralowid-Powid, 10 000 Q                |
| W 16     | Widerstand    | Dralowid-Fifpe, 30 Q                    |
| W 17     | Borwiberstand | h                                       |
| W 18     | Borwiberstand | gehören zu J2                           |

Berlin, ben 26. 4. 39

Oberkommando des Heeres Heereswaffenamt Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung Koch

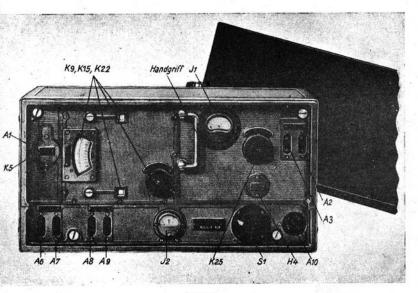


Bild 1

### Unlage 2

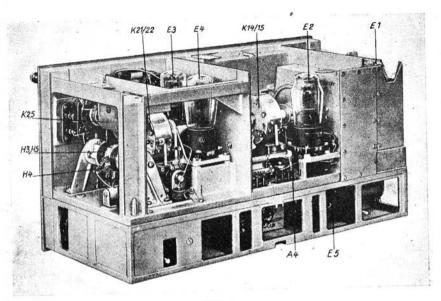


Bild 2




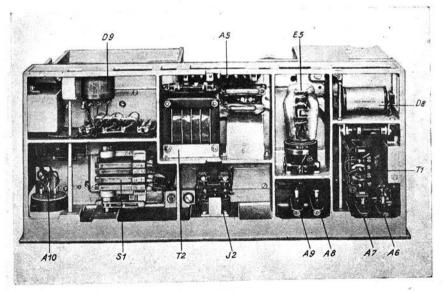


Bild 3

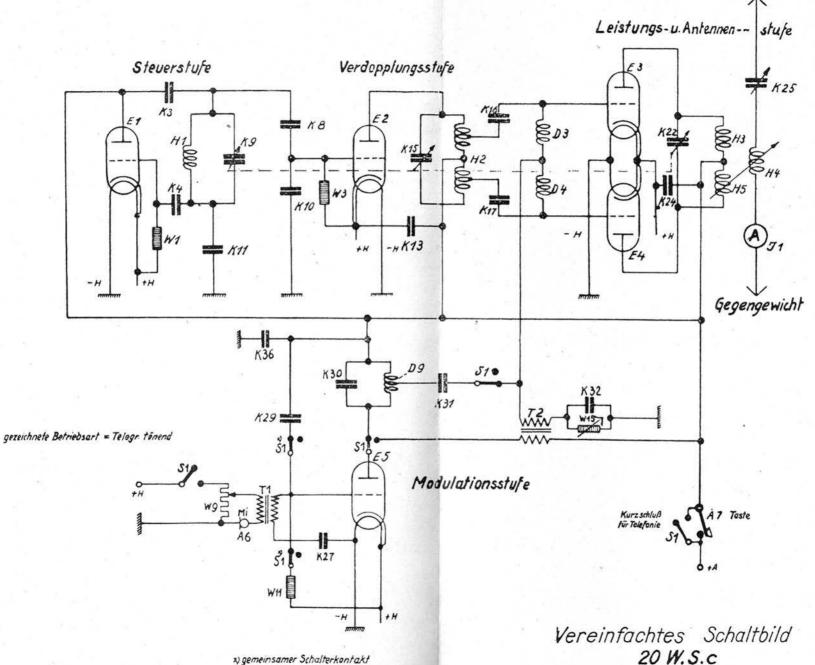

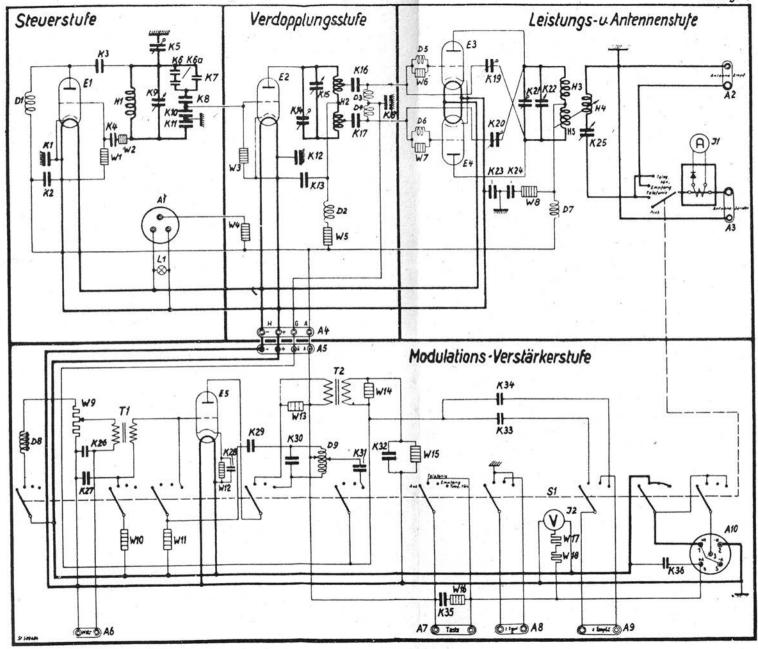

Schaltbild 20 W.S.c

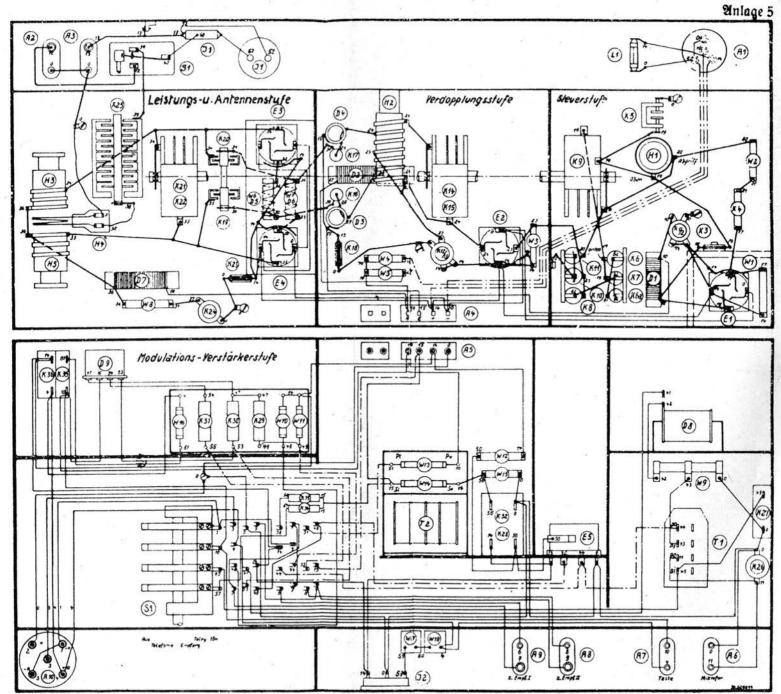

abgeschirmte Leitung

Montageplan 20 W.S.C