Das Lautsprechgerät (Fu) b

LSG (Fu) b

Bom 17, 11, 41

Berlin 1941 Gebrudt in ber Zentralbruderei

3nhalt

	2.0																	6	Seite
A.	Gegenstand		6	*		į,	*	80	(0)			ŧ.			5	200	20	g.	5
В.	Tednifder Aufbau		20	ç	12					70		2		G.					5
	1. Außerer Aufbau		2		9		120	,				-							5
	II. Stromquellen			8					0	17				6					5
	III. Innerer Aufbau .		100			6		8	93	· ·	9	20							6
	IV. Schaltbild		6	×				80	*			80	Ĭ.		7.5				6
c.	Bedienung																		. 7
D.	Behandlung und Bflege		. 50	*					*	De.	Sec.	•				**	ж.	×	8
	Prüfung							ç		1	4	ě.		-	٠				8
	I. durch den Funter .		20			į.									c.e.				8
	II. durch den Funkmeiste	r	(3	šu	nfi	wa	rt)		i.		#3				÷		9	8
F.	Wiederherstellung																		9
	I. durch den Funker .								2	10		26	21	-	547		25	7.0	9
	II. durch den Truppenn	ie	ha	ni	te	r						200					5	Ō	9
	III. durch den Funtmeiste	r	(3	žu1	nfı	wa	rt)		*					oe:				9
G.	Zahlenangaben																		9
H.	Teilliste				8		٠										•		10

Bilder

Bild 1: Borderansicht Bild 2: Rüdansicht Bild 3 u. 4: Innenansicht Bild 5: Schaltbild Bild 6: Montageplan

A. Gegenffand

Das Lautsprechgerät (Fu) b besteht aus einem Lautsprecher mit Berstärker und dem dazugehörigen Stromversorgungsteil.

B. Technischer Aufbau

I. Außerer Aufbau

(Bild 1 und 2)

Das Lautsprechgerät ist in einem Eisenblechgehäuse untergebracht und fann nach Lösen von 2 rotumrandeten Schrauben a aus diesem leicht herausgenommen werden:

Buchsenleiste + 12 V - jum Anschluß der Betriebsspannu	ng	Poj. b
Budfenleifte z. Empf. jum Unichluß an den Empfänger		Poj. c
Buchsenleiste 2. Lautsprecher zum Anschluß eines 2. Lau	ıt=	
iprechers		Poj. d
Ein-Ausschalter		

II. Stromquellen

Die Heizspannung der Röhre beträgt 12 V, die Anodenspannung etwa 210 V.

MIs Stromquellen find vorgesehen:

Ein 12-Bolt-Sammler (Kraftwagensammler) für die Heizspannung der Berstärkerröhre. Gleichzeitig wird dem Sammler die Betrichsspannung für einen Wechselgleichrichter 12 b (W. Gl. 12 b) entnommen, der nach Einschalten des Gerätes die Anodenspannung für das Berstärkerrohr liefert.

III. Innerer Aufbau

(Bild 3 und 4)

Der innere Aufbau des Lautsprechgerates ist in zwei Teile untersteilt.

In dem oberen Teil befinden fich der Lautsprecher mit Berstärfer und im unteren Teil die Stromversorgung mit Wechselgleichrichter. Die Bositionszahlen haben folgende Bedeutung:

1	Sicherung 3000 mA (Widmann FT 4)	Poj. 27
1	Glimmlampe	,, 31
	Reservesicherungen	
	Knopf jum herausziehen des Wechjelgleichrichters	
	Wechselgleichrichter 12 b	

IV. Schaltbild

Die von der Buchjenleiste b kommende positive Heizipannung fließt über Prossel 25, Sicherung 27 und Schalter 26 zur Heizung der Röhre 6 und gleichzeitig über die Prossel 34 zum Mittelabgriff der Erstwicklung des übertragers 23. Bon da sließt der Strom abwechselnd einmal über das Potential 16, durch die Wagnetspule des Wechselgleichrichters 29 über den Ankerkontakt Pot. 25, wodurch letzterer angezogen wird, und das andere Mal über Potential 22 und den Ankerkontakt zur Masse. Durch den Stromsluß in der Magnetspule wird der Anker angezogen und dadurch der Ankerkontakt Pot. 25 unterbrochen. Die Stromuntersbrechung läßt den Anker in die Ruhelage zurücksehren und schließt wieder den Kontakt 25, d. h. der Anker pendelt.

Durch die wechselnde Stromrichtung in der Erstwicklung des übertragers entsteht in der Zweitwicklung eine Wechselspannung. Die Gleichrichtung dieser Wechselspannung erfolgt ebenfalls durch den Wechselgleichrichter, dessen Kontakte abwechselnd die Potentiale 18 und 20 mit Masse verbinden.

Kondensator 32 dient zur Funtenlöschung an den Wechselgleichrichtertontatten.

Bon dem Mittelabgriff der Zweitwidlung des Übertragers 23 wird die gleichgerichtete Anodenspannung über den Widerstand 11 und Droffel 13 dem Schirmgitter der Berstärterröhre 6 direkt und über die Erstwidlung des Übertragers 8 der Anode dieser Röhre zugeführt. Droffel 13 und Elektrosyttondensator 10 säubern die Anodenspannung

niederfrequenzseitig. Durch Spannungsabfall am Kathodenwiderstand 7 erhält die Röhre 6 die negative Cittervorspannung. Der Kondensator 14 dient als Clättungstondensator zur Erzeugung einer möglichst jauberen AnodensCleichspannung. Kondensator 12 dient zur Ableitung der Hochfrequenz nach Masse. Climmlampe 31 zeigt an, ob Anodenspannung vorhanden ist. Widerstand 30 dient als Schuzwiderstand für die Climmlampe.

Die von dem Empfänger (Buchjenleiste c) fommenden niedersrequenten Schwingungen werden von dem übertrager 4 heraustranssormiert und über Widerstand 5 an das Gitter der Röhre 6 geführt. hier werden sie verstärtt und gelangen über übertrager 8 an den Lautsprecher 9. Durch Berbindung der Zweitwicklung des Eingangsübertragers 4 mit der des Ausgangsübertragers 8 wird ein Teil der Ausgangsspannung auf den Eingang gegengesoppelt.

Widerstand 5 dient dazu, um die Erregung von Ultrafurzschwinguns gen vom Gitter der Röhre 6 auf die Zweitwicklung des übertragers 4 zu verhindern.

Um einen zweiten Lautsprecher anschließen zu können, ift die Buchsenleiste d vorgesehen.

Da die Anodenspannungserzeugung durch einen Wechselgleichrichter erfolgt, der hochfrequente Störungen hervorruft, find verschiedene Siebs mittel eingebaut, die verhindern, daß Störungen nach außen bringen. Dazu dienen die Bos. 2, 3, 24, 28, 33, 35 und 36.

Für die Entstörung der Kontatte des Wechselgleichrichters sind die Siebmittel der Pos. 15 bis 22 vorgesehen. Widerstand 1 dient zur Beslaftung des Endrohres vom vorgeschalteten Empfänger.

C. Bedienung

(Bild 1 und 2)

- 1. Schalter 26 auf Aus stellen.
- 2. Zweisachstedbuchse des Berbindungstabels Lautsprechgeräte Samme fer in b und Boschsteder des Berbindungstabels in die im Fahre zeug befindliche Boschsteddose steden.
- 3. Budfenleifte c z. Empf. mit den Budfen Gernhörer vom Empfanger verbinden.
- 4. Schalter 26 auf Ein schalten.
- 5. Soll ein zweiter Lautsprecher mit angeschlossen werden, so geschieht dies an den Buchsen d.
- 6. Rach Betriebsichluß ift Schalter 26 unbedingt auf Aus gu ichalten.

D. Behandlung und Pflege

Es ift barauf ju achten, daß die Gerate troden gelagert werden. Beim Transport find fie vor harten Stogen oder Fallenlaffen zu ichügen.

Rach längerem Gebrauch ift darauf zu achten, daß die Steder sowie Stedbuchien am Gerät und den Berbindungstabeln von evtl. anhaften= dem Schmut oder Orndbildung befreit werden. Bei den Stedern muß auf eine gute Federung geachtet werden, da hiervon das einwandfreie Arbeiten des Gerates abhangig ift.

E. Drufung

(Bild 3 und 4)

1. Durch ben Gunter

Arbeitet das Gerät nicht einwandfrei, fo wird es nach betriebsmäßi= gem Aufbau wie folgt geprüft:

- 1. Berbindungstabel und Steder auf Bechfeltontaft prufen.
 - Gur die folgenden Prüfungen ift das Gerat nach Lofen ber beiden rotumrandeten Edrauben a aus dem Gehäuse herauszunehmen.
- 2. Brufen, ob Unodenfpannung vorhanden ift. Glimmlampe 31 muß aufleuchten, wenn Schalter 26 eingeschaltet wird.
- 3. Bit feine Unodenspannung porhanden, prufen, ob Sicherung 27 in Ordnung ift (2 Rejervesicherungen e befinden fich im Innern des Gerates).
- 4. Briffen, ob Schalter 26 in Ordnung.

II. Durch den Kuntmeister (Kuntwart)

- 1. Beiat die Glimmlampe feine Anodenspannung an, Bechselgleich= richter 29 auswechseln. (Bum Berausziehen bes Wechselgleichrichters dient der im Innern des Gerates eingeschraubte Knopf f).
- 2. Zeigt die Glimmlampe Anodenspannung an und der Lautsprecher arbeitet trokdem nicht. Rohre auswechseln. Sollte die Befeiti= gung des aufgetretenen Gehlers nicht gelingen, fo ift das Gerät mit entiprechendem Bermert an das territorial guftandige Zeugamt auf dem Dienstwege jum Umtausch abzugeben.

F. Biederherstellung

1. Durch ben Runter

Die felomäßige Wiederherstellung beidrantt fich auf die Beseitigung eines offen gutage liegenden Gehlers im Gerat sowie in den Berbindungsleitungen.

II. Durch den Truppenmechanifer

Der Truppenmechanifer hat die Aufgabe, Wehler im Gerät, Leitungs= brüche, ichlechte Lötstellen uim, feitzustellen, loje Schrauben jestzugieben, ju fichern sowie fehlerhafte Berbindungstabel inftand ju jegen. Un Sand bes Schaltbildes und mittels eines Leitungsprüfers fonnen auftretende Gehler leicht gesunden und beseitigt werden.

III. Durch den Guntmeifter (Guntwart)

Auswechseln der Röhre, des Wechselgleichrichters jowie der Glimm-

lampe wie unter E (Brufung) beschrieben.

Sollte die Beseitigung des aufgetretenen Tehlers nicht gelingen, jo ift tas Gerät mit entsprechendem Bermert an das territorial juftandige Beugamt auf bem Dienstwege jum Umtausch abzugeben.

G. Bablenangaben

Epannungsquellen:

1. Seizipannung 12 V aus Kraftwagenjammler

2. Anodenspannung etwa 210 V aus eingebau-

tem Wechselgleichrichter

Etromperbrauch:

1. Seizstrom etwa 1.2 A

2. Anodenstrom etwa 30 mA

Make:

 $\mathfrak{S}\ddot{\mathfrak{o}}\mathfrak{h}\mathfrak{e}=200~\mathrm{mm}$

Breite = 150 mm Tiefe = 130 mm

Gewicht:

4.0 kg

Röhren:

1 Röhre RL 12 P 10 1 Glimmlampe T 2742

Bubehör nach Bedarf: 1 Berbindungstabel gur Berbindung Laut=

fprechgerät - Sammler

1 Berbindungstabel gur Berbindung Lautiprechgerät - Empfänger

H. Teilliste

Poj.	Benennung:	Größe:	Type:		
1	1 Widerstand	10 k-Ohm	36		
2	1 Kondenjator	500 pF	40		
3	1 Kondensator	500 pF	· ·		
4	1 Abertrager				
5	1 Widerstand	200 k-Ohm			
6	1 Röhre		RL 12 P 10		
7	1 Widerstand	150 Ohm			
S	1 übertrager				
9	1 Lautiprecher (ohne Übertrager)				
10	1 Kondenjator	SμF			
11	1 Widerstand	100 Ohm			
12	1 Kondenjator	10 000 pF			
13	1 Droffel				
14	1 Kondenjator	1 μF			
15	1 Kondensator	2×0,5 μF	1		
16					
17	1 Widerstand	150 Ohm	}		
15	1 Widerstand	150 Ohm			
19	1 Kondensator	10 000 pF			
20	1 Kondensator	10 000 pF			
21	1 Widerstand	10 k-Ohm			
22	1 Widerstand	10 k-Ohm	+1		
23	1 übertrager	1000			
24	1 Kondensator	50 000 pF			
25	1 Droffel				
26	1 Schalter				

Poj.	Benennung:	Größe:	Type:
27	1 Sicherung	3000 mA	Widmann FT 4
28	1 Kondensator	0,1 aF	
29	1 Wechjelgleichrichter		W. Gl. 12 b (frühere Bezeich: nung W 12200)
30	1 Widerstand	150 k-Ohm	310 300 600 600 600
31	1 Glimmlampe		T 2742
32	1 Kondensator	5000 pF	
33	1 Kondensator	.0,1 alf	
34	1 Droffel	72.00	
35	1 Kondensator	10 000 pF	
36	1 Kondensator	1 μF	
a)	Befestigungsschrauben		
b)	Anschlußbuchsen 12 V		
c)	Anschlußbuchsen 3. Empf.		
d)	Anschlußbuchsen 2. Lautsprecher	1	
e)	2 Reservesicherungen	3000 mA	Widmann FI 4
f)	Anopi zum Herausziehen des Wechjelgleichrichters		


Berlin, den 17. 11. 41

Oberfommando des Heeres Heereswaffenamt


Umtsgruppe für Entwidlung und Brufung

I. A.


Rarn

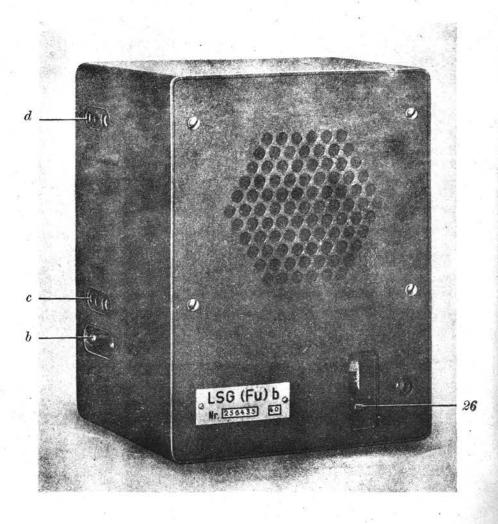


Borderanficht

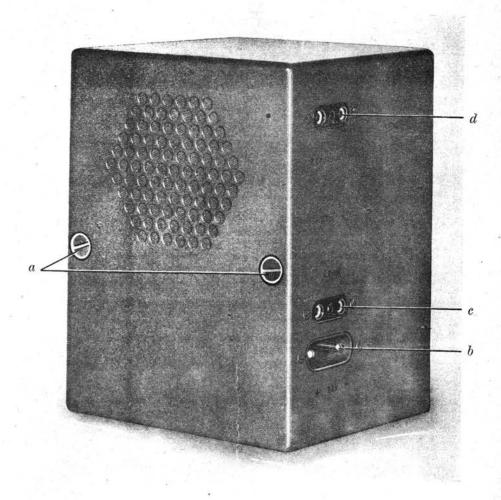


Rüdanfict

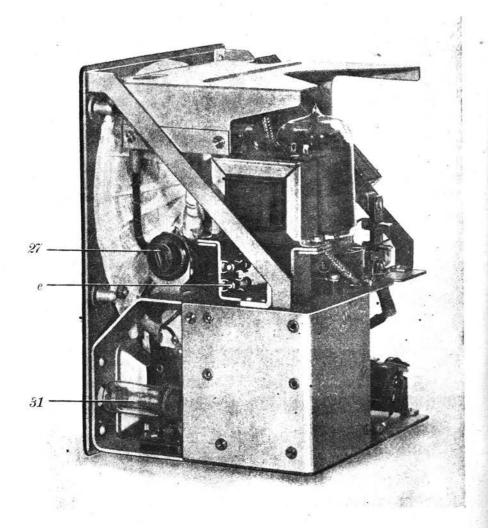

Innenansicht

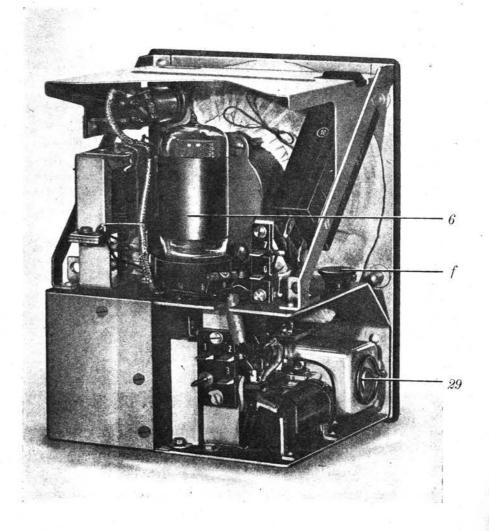


Innenanficht

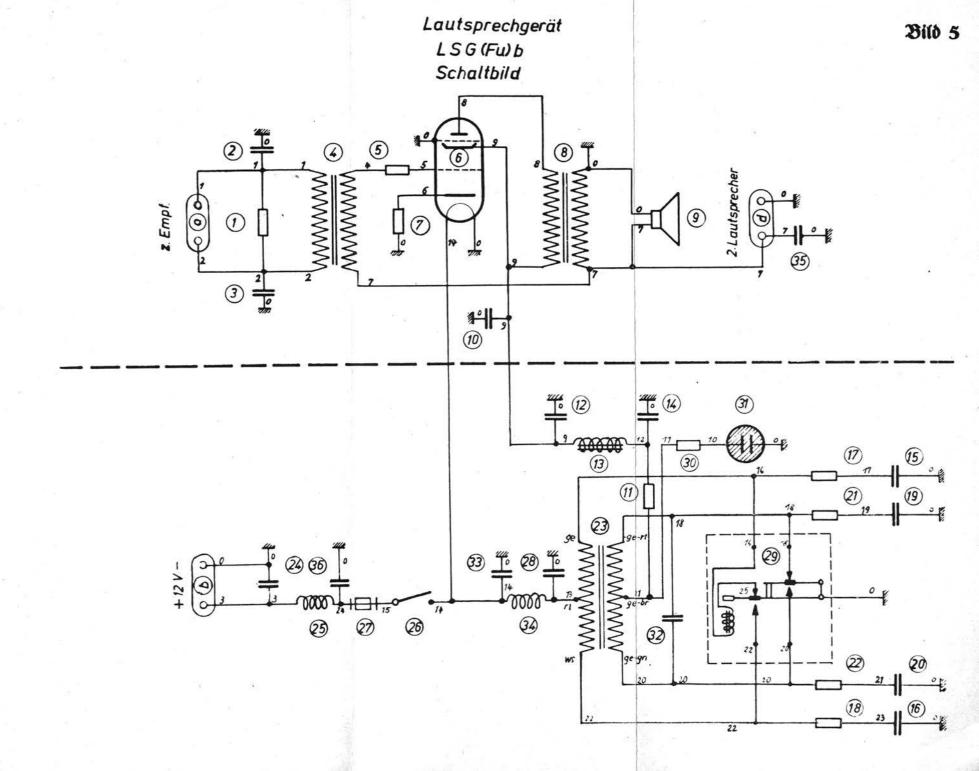

LSG (Fu) b

Montageplan

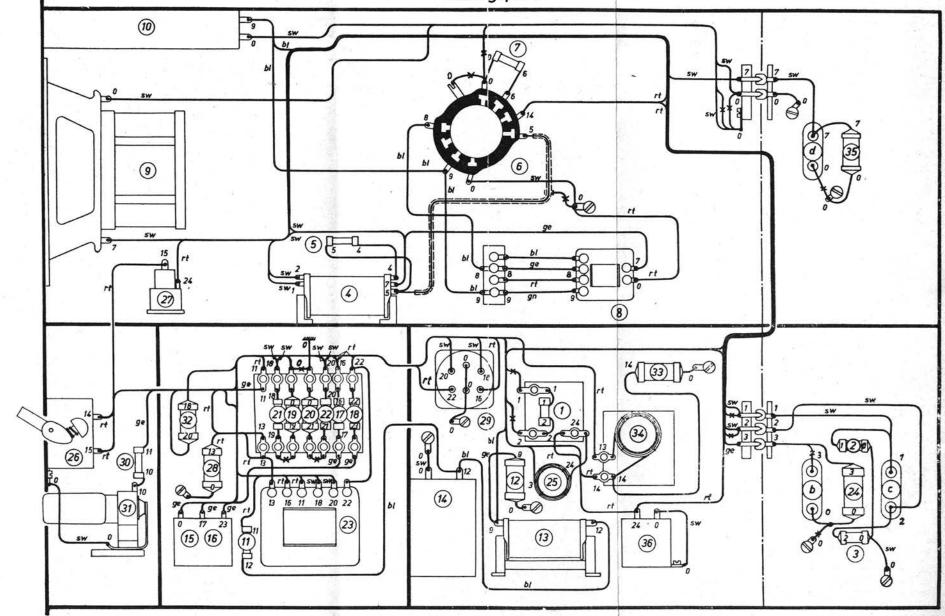

Leitungen :

x=blank ge=gelb bl=blau gn=grün sw=schwarz rt = rot